
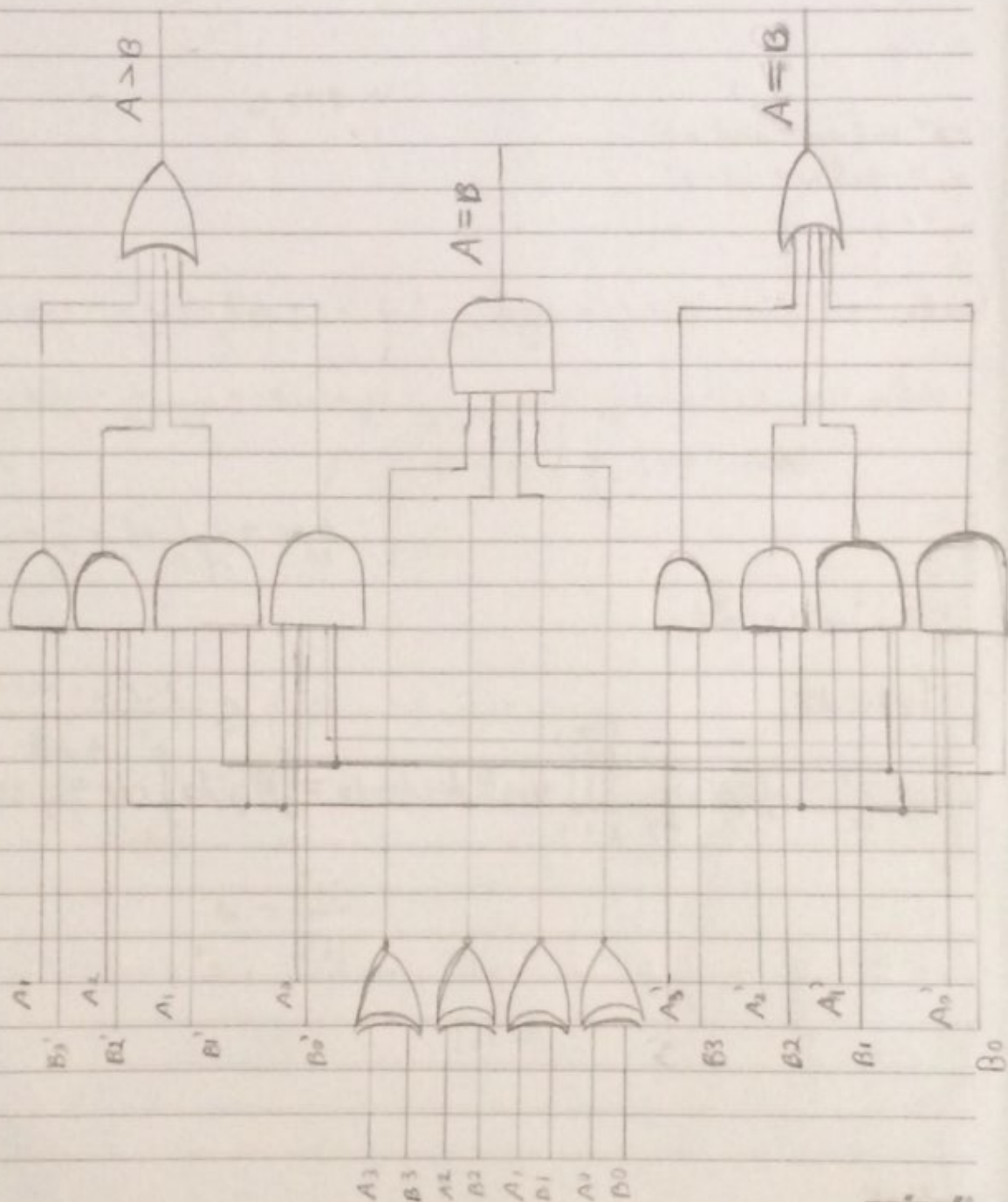


A	B	$A=B$	$A<B$	$A>B$
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	0

Comparações de 4 bits

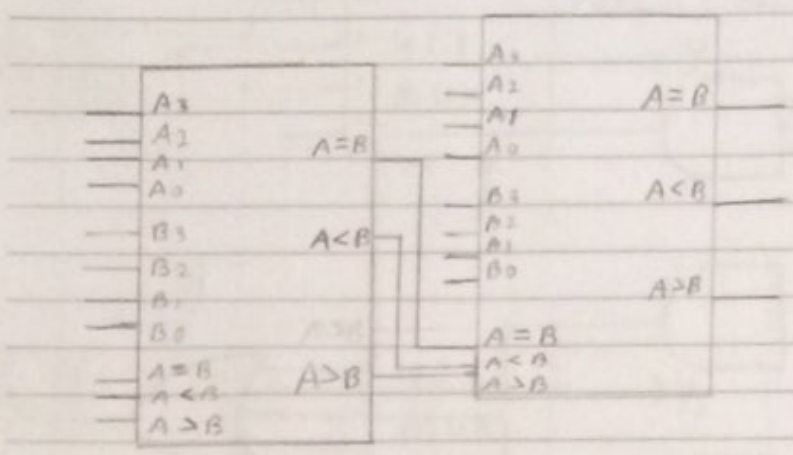

Para se criar um comparador de 8 bits, pode-se ligar 2 comparadores de 4 bits da seguinte forma.



"Comparador em Cascata"